

平成 28 年度 編入学者選抜学力検査問題

専門

(電気工学科)

(電気基礎)

注意

- 問題用紙の針止めは、外さないこと。
- 検査開始のチャイムが鳴ったら、問題用紙および計算用紙の枚数を確認しなさい。

問題用紙は、ページ番号と総ページ数が問題用紙の下部に、次のように書かれています。
(総ページ数は、表紙を含みません。)

○ / ◇
↑ ↑
ページ数 総ページ数

※この科目は、計算用紙が 1 枚あります。

奈良工業高等専門学校

平成28年度 編入学者選抜学力検査問題

科 目	電 气 基 础 (電 气 工 学 科)	受 験 番 号
--------	--------------------------	------------

得 点

1. 図1の回路について、以下の設問に答えよ。ただし、 V_2 は可変電圧源とし、18[V]に設定されている。また、単位のあるものは必ず単位をつけること。

- (1) 図に示すように網目電流 I_1 , I_2 を定義する。この I_1 , I_2 を用いて回路方程式を立てなさい。

- (2) 網目電流 I_1 , I_2 を求めなさい。

- (3) 抵抗 R_{ab} に流れる電流の大きさを求めなさい。また、電流の向きは a点から b点, b点から a点のいずれの方向か答えなさい。

- (4) 抵抗 R_{ab} に流れる電流が 0[A]になるように、可変電圧源 V_2 を変化させる。この時の電圧 V_2 を求めなさい。

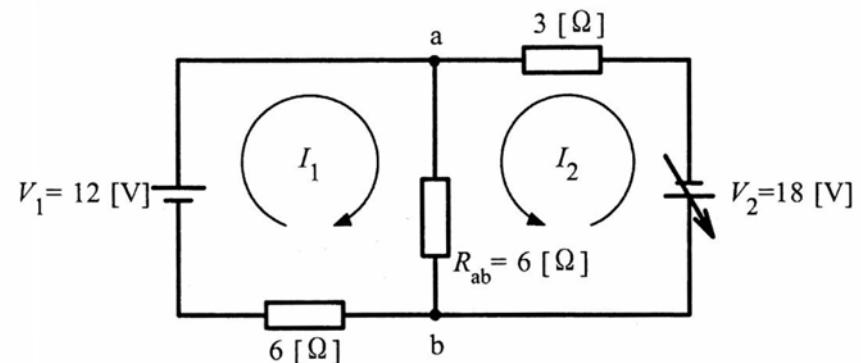


図 1

平成28年度 編入学者選抜学力検査問題

科 目	電 气 基 础 (電气工学科)	受 験 番 号
--------	----------------------	------------

2. 図2の回路について、以下の設問に答えよ。

- (1) x-y間の合成インピーダンス \dot{Z}_{xy} を記号法($a+jb$ の形)で求めなさい。

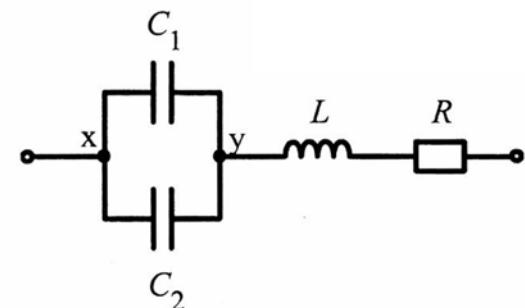


図2

- (2) この回路の合成インピーダンス \dot{Z} を記号法($a+jb$ の形)で求めなさい。

- (3) 共振角周波数 ω_0 を求めよ。共振角周波数とは、合成インピーダンスの大きさ $Z = |\dot{Z}|$ が最小となるときの角周波数である。

- (4) この回路に共振角周波数 ω_0 の交流電圧源 \dot{E} を接続する。 $\dot{E} = 10 [V]$, $\omega_0 L = 1000 [\Omega]$, $R = 50 [\Omega]$ とするとき、インダクタンスに生じる電圧 \dot{V}_L を記号法($a+jb$ の形)で答えなさい。答えには単位をつけること。

- (5) この回路のせん銳度 Q の値を求めなさい。

科 目	電 気 基 础 (電気工学科)	受験 番号
--------	----------------------	----------

3. 図 3-1 のように、相電圧 120[V]の対称三相起電力に、Y 結線された三相平衡負荷と Δ 結線された三相平衡負荷をそれぞれ接続する。 $\dot{Z}_1 = 10[\Omega]$, $\dot{Z}_2 = j40[\Omega]$ とするとき、以下の設問に答えよ。答えに $\sqrt{-}$ を含む場合は、有理数に直さずに $\sqrt{-}$ を含んだ形で

解答せよ。また、単位のあるものは必ず単位をつけること。

- (1) 負荷 \dot{Z}_1 に生じる電圧の大きさ V_1 を求めなさい。

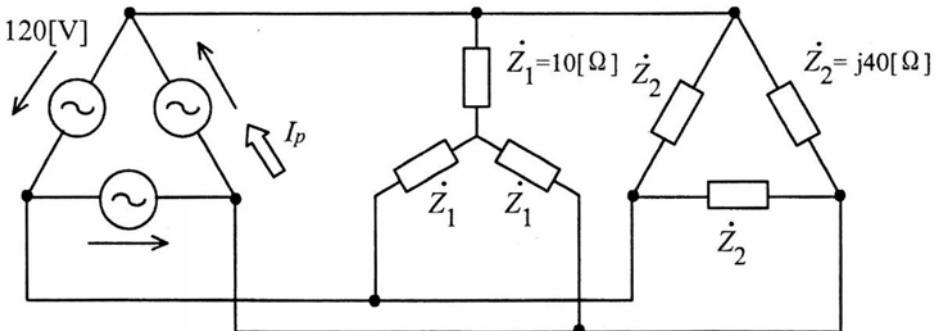


図 3-1

- (2) 負荷 \dot{Z}_1 で構成される Y 結線された三相平衡負荷を、図 3-2 に示す Δ 結線の等価回路に置き換える。等価回路のインピーダンス $\dot{Z}_{1\Delta}$ を求めなさい。

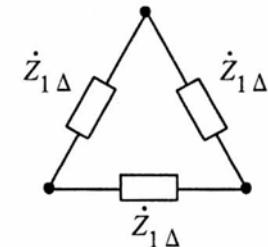


図 3-2

- (3) 電源の相電流の大きさ I_p を求めなさい。

- (4) 対称三相起電力から見た、すなわち全三相平衡負荷を合計した有効電力 P, 無効電力 Q, 力率をそれぞれ求めなさい。

平成28年度 編入学者選抜学力検査問題

科 目	電 気 基 础 (電気工学科)	受験 番号
--------	----------------------	----------

4. 以下の問いに答えなさい。

(1) 図4(a)のように m 本の導体に電流 $I_1, I_2, \dots, I_m [A]$ が流れている。この導体を取り囲むように一回りする閉曲線 L を考え、この閉曲線 L を n 個の微小長さ $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n [m]$ に分ける。その各部分における磁界の大きさをそれぞれ $H_1, H_2, \dots, H_n [A/m]$ とする。

① この時、 I_1, I_2, \dots, I_m と $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n, H_1, H_2, \dots, H_n$ の間に成り立つ式を書きなさい。

② ①の答えはある法則として知られているものである。この法則の名称を答えなさい。

(2) 図4(b)のような N 巻の環状コイルに電流 $I [A]$ を流したとき、環状コイルの内部に生じる平均的な磁界の大きさ $H [A/m]$ を、上記(1)の法則を使って求めなさい。なお、 $r [m]$ はコイルの平均半径である。
答えだけでなく、答えの導出過程も書きなさい。

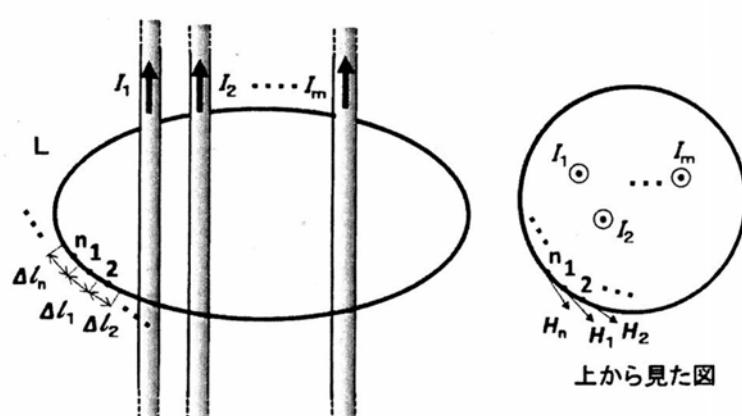


図4(a)

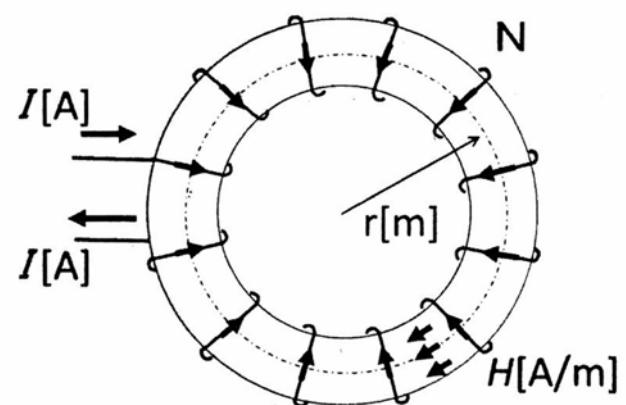


図4(b)

科 目	電 気 基 础 (電気工学科)	受験 番号
--------	----------------------	----------

(問題4の続き)

(3) 図4(c)に示す1mあたりの巻数が N_0 の細長いコイルに電流I[A]を流した時の内部の磁界を(1)の法則を使って求めたい。以下の文章の(あ)～(さ)にふさわしい言葉や式を入れなさい。ただし、コイルの両端の影響は考えないものとする。

図4(c)のように閉回路ABCDA, EFGHE, IJKLIを考える。(BCの長さ)=(DAの長さ)=(FGの長さ)=(HEの長さ)=(JKの長さ)=(LIの長さ)= Δx , (ABの長さ)=(CDの長さ)=(EFの長さ)=(GHの長さ)=(IJの長さ)=(KLの長さ)= Δy とする。また、 Δx , Δy は短く、その間の磁界は一定として、図のようにAD間は H_1 , CD間は H_2 , … JI間は H_{12} とする。コイルの作る磁界の向きを考えるとy方向成分の $H_2=H_4=H_6=H_8=H_{10}=H_{12}=(\text{あ})$ となる。まず、ABCDAの閉回路に対して、(1)の法則を適用すると(い)の関係式が成り立つ。この式から $H_1=(\text{う})$ となる。ABCDAの Δy を大きくしてもこの関係は成り立つが、そのためには、 $H_1=(\text{え})$, $H_3=(\text{お})$ が成り立つ必要があり、つまりコイルの外側の磁界は(か)となる。次に、EFGHEの閉回路に対しては、(き)が成り立つ。これに、コイルの外側の磁界の大きさの結果を代入すると、 $H_7=(\text{く})$ となる。また、IJKLIの閉回路に対しては、(け)が成り立ち、その結果より、 $H_9=(\text{こ})$ となる。これと閉回路EFGHEの結果を考慮すると、コイルの内部の磁界の大きさは、(さ)となる。

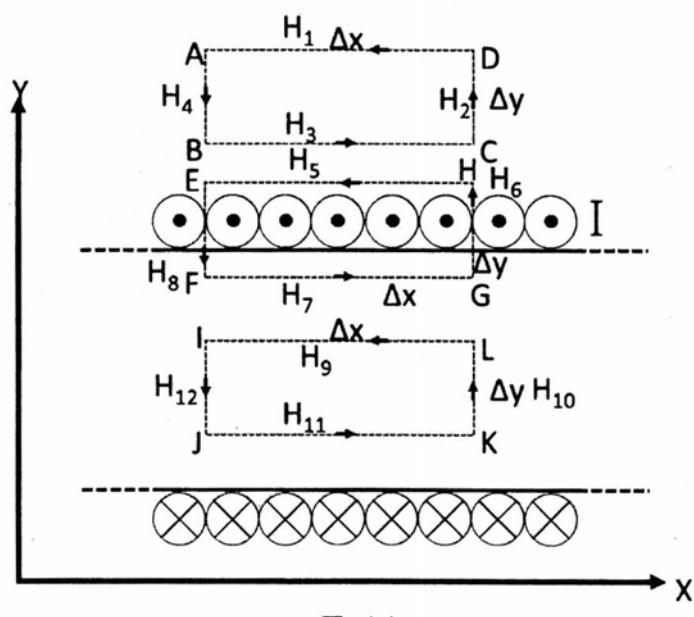


図4(c)

(あ)	(い)	(う)	(え)	(お)
(か)	(き)	(く)	(け)	(こ)
(さ)				

平成28年度 編入学者選抜学力検査問題

科 目	電 気 基 础 (電気工学科)	受験 番号	
--------	----------------------	----------	--

5. 以下の問いに答えなさい。

(1) 電気力線の性質に関する以下の3つの文を完成するために適切な語句を(あ)～(え)に入れなさい。

ア：電気力線の接線の向きが、その点の(あ)の向きを表す。

イ：電気力線に垂直な面に対する電気力線の密度が、その点の(い)を表す。

ウ：電気力線どうしは互いに(う)し合い、(え)ことは無い。

(あ)	(い)	(う)	(え)
-----	-----	-----	-----

(2) 図5(a)のように真空中に置かれた点電荷Q[C]の電荷からr[m]離れた点の電界の大きさE[V/m]を書きなさい。

(3) 図5(a)の点電荷Q[C]を中心にして、半径r[m]の仮想の球面Sを考える。

この球面Sの表面積は、 $4\pi r^2[m^2]$ である。この球面全体からでる電気力線の総本数Nを求めなさい。

答えだけでなく、答えの導出過程も書きなさい。

(4) 図5(b)のように真空中に点電荷 $Q_1[C]$, $Q_2[C]$, ..., $Q_n[C]$ がある。 $Q_1[C]$, $Q_2[C]$, ..., $Q_n[C]$ の周りに作った仮想の各球面 S_1 , S_2 , ..., S_n からでる電気力線の総本数を N_1 , N_2 , ..., N_n とする。この電荷全体を囲む空間 S_0 からでる電気力線の総本数Nを求めなさい。答えだけでなく、答えの導出過程も書きなさい。

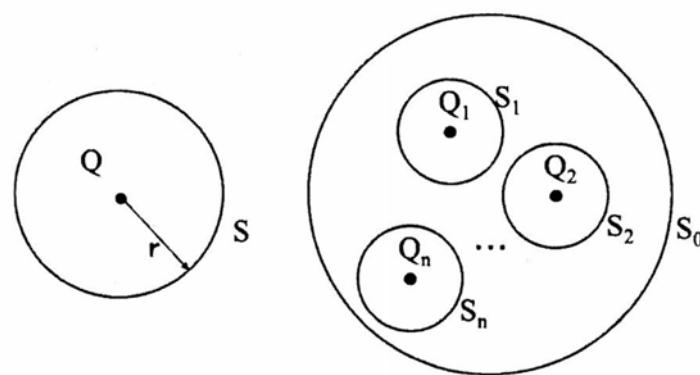


図5(a)

図5(b)

平成28年度 編入学者選抜学力検査問題

科 目	電 気 基 础 (電気工学科)	受験 番号
--------	----------------------	----------

(問題5の続き)

(5) 図5(c)のように真空中に置かれた半径 a [m]の金属球の表面に正の電荷が均一に分布している。この電荷の総量は Q_0 [C]であるとする。以下の問い合わせに答えなさい。


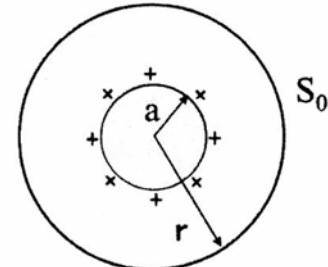


図5(c)

①この金属球の周りの電気力線を描きなさい。

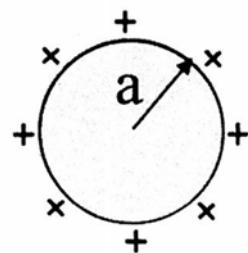

②金属球と同じ中心を持つ半径 r [m]の球面 S_0 を考えた。この球面からなる電気力線の総本数 N を書きなさい。

③金属球の中心から r [m]離れた点の電界の大きさ E [V/m]を求めなさい。

答えだけでなく、答えの導出過程も書きなさい。

平成 28 年度 編入学者選抜学力検査問題 計算用紙

科 目	電 气 基 础 (電气工学科)	受験 番号	
--------	----------------------	----------	--